



Architettura degli Elaboratori

Lez. 9 – CU e nuove istruzioni

Prof. Andrea Sterbini – sterbini@di.uniroma1.it



Argomenti della lezione

- Soluzione esercizio per casa
- Modifiche alla CPU MIPS a 1 colpo di clock
 - Come aggiungere altre istruzioni:
 - L'istruzione **J** (Jump)
 - Unità funzionali necessarie
 - Datapath e modifiche all'unità di controllo
 - L'istruzione **jal** (Jump and Link)
 - L'istruzione **jr** (Jump to Register)
 - L'istruzione **addi** (add immediate)

Soluzione

Se i codici dei 4 tipi di istruzioni sono:

istruzione	codice decimale	in binario
di tipo R	0	000000
lw	35	100011
sw	43	101011
beq	4	000100

... e dobbiamo produrre i segnali dell'unità di controllo

Istruzione	RegDst	ALUSrc	MemtoReg	RegWrite	MemRead	MemWrite	Branch	ALUOp1	ALUOp0
000000	1	0	0	1	0 (X)	0	0	1	0
100011	0	1	1	1	1	0	0	0	0
101011	X	1	X	0	0 (X)	1	0	0	0
000100	X	0	X	0	0 (X)	0	1	0	1

Da cui possiamo produrre la PLA oppure le funzioni booleane necessarie

Per esempio **ALUSrc = Opcode0** **Branch = Opcode2** **MemWrite = Opcode3**

Aggiungere una nuova istruzione

Supponiamo di voler aggiungere la nuova istruzione, **J** (Jump), dobbiamo:

- Definire la sua **codifica**
- Definire **cosa fa**
- Individuare le **unità funzionali necessarie** (e se sono già presenti)
- Individuare i **flussi delle informazione** necessarie
- Individuare i **segnali di controllo** necessari
- Calcolare il **tempo necessario** per la nuova istruzione e se modifica il tempo totale


Supponiamo che abbia la **codifica** seguente (formato J)

Campo	000010	indirizzo
Posizione dei bit	31-26	25:0

... e che il campo da 26 bit in essa contenuto sia l'**istruzione di destinazione** del salto.

- è un **indirizzo assoluto** (invece che uno relativo al PC come per i branch)
- indica l'**istruzione di destinazione** (va moltiplicato per 4 perché le istr. sono «allineate»)
- i 4 bit «mancanti» verranno presi dal PC+4 (ovvero si rimane nello stesso blocco di 256G)
- (per i salti tra blocchi diversi sarà necessario introdurre l'istruzione **jr**)


CPU (senza Jump)

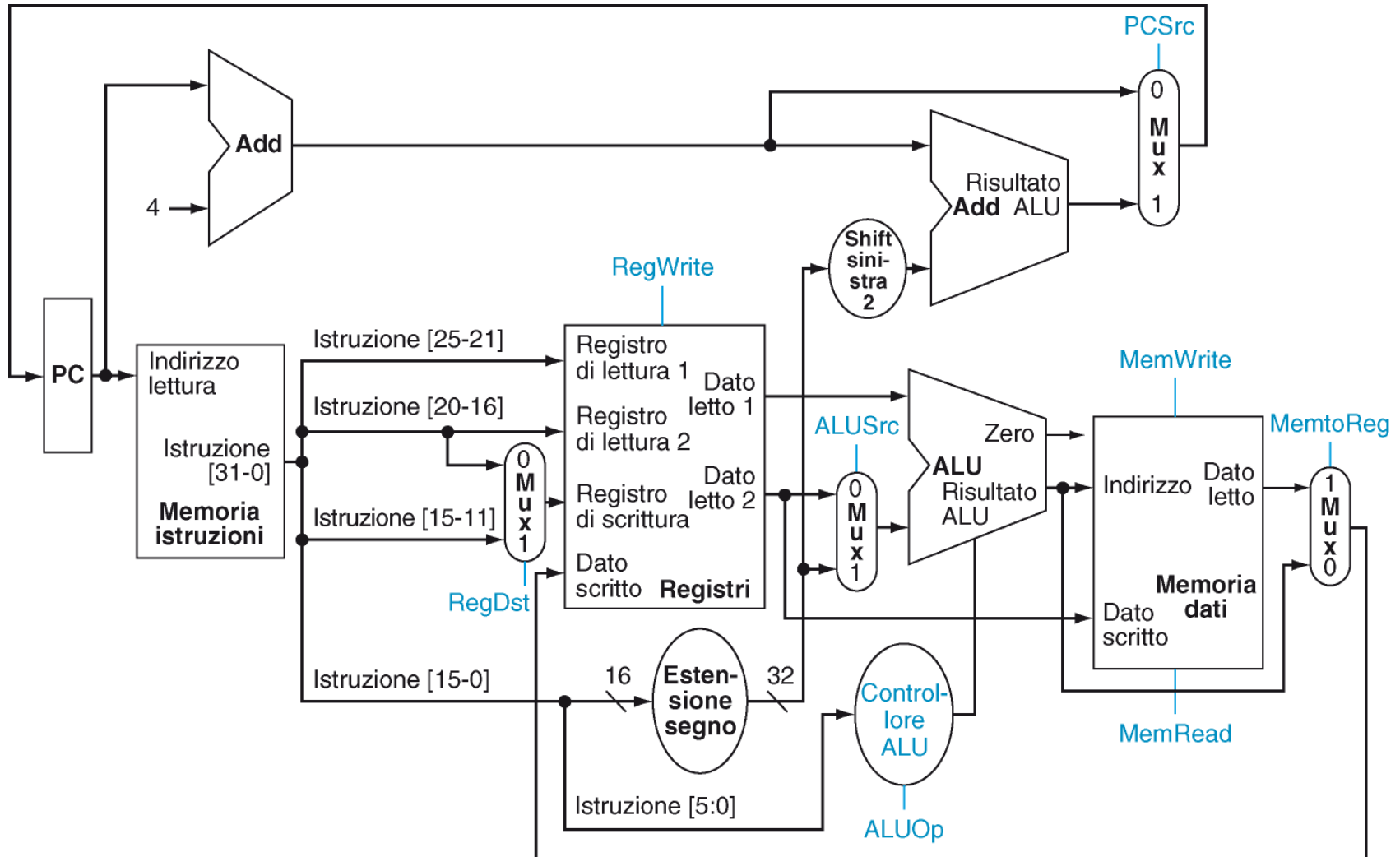


Aggiungere il Jump

Cosa fa: $PC \leftarrow (\text{shift left di 2 bit di Istruzione}[25..0]) \text{ OR } (PC+4)[31..28]$

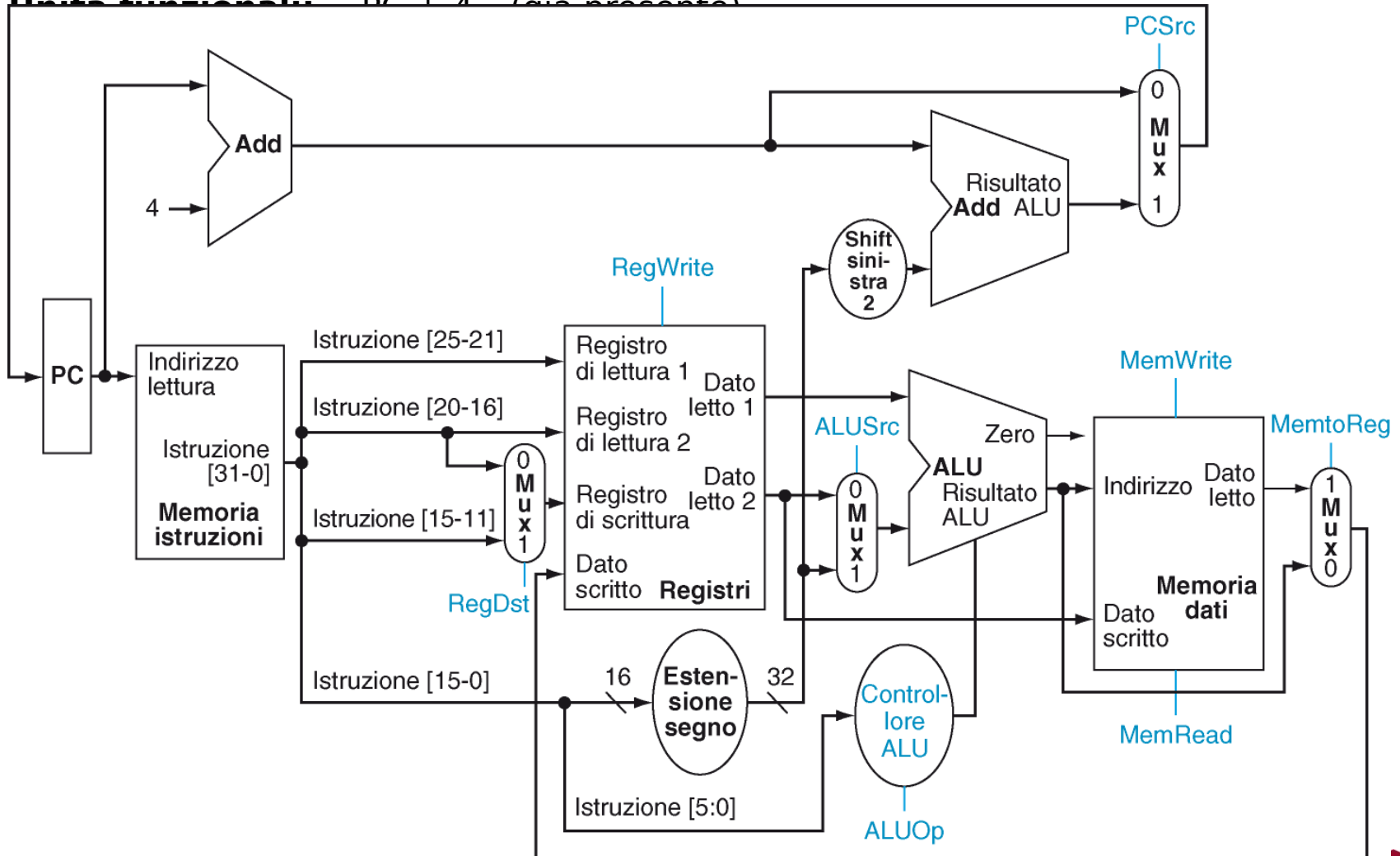Unità funzionali: $PC + 4$ (già presente)



Modifiche per il Jump

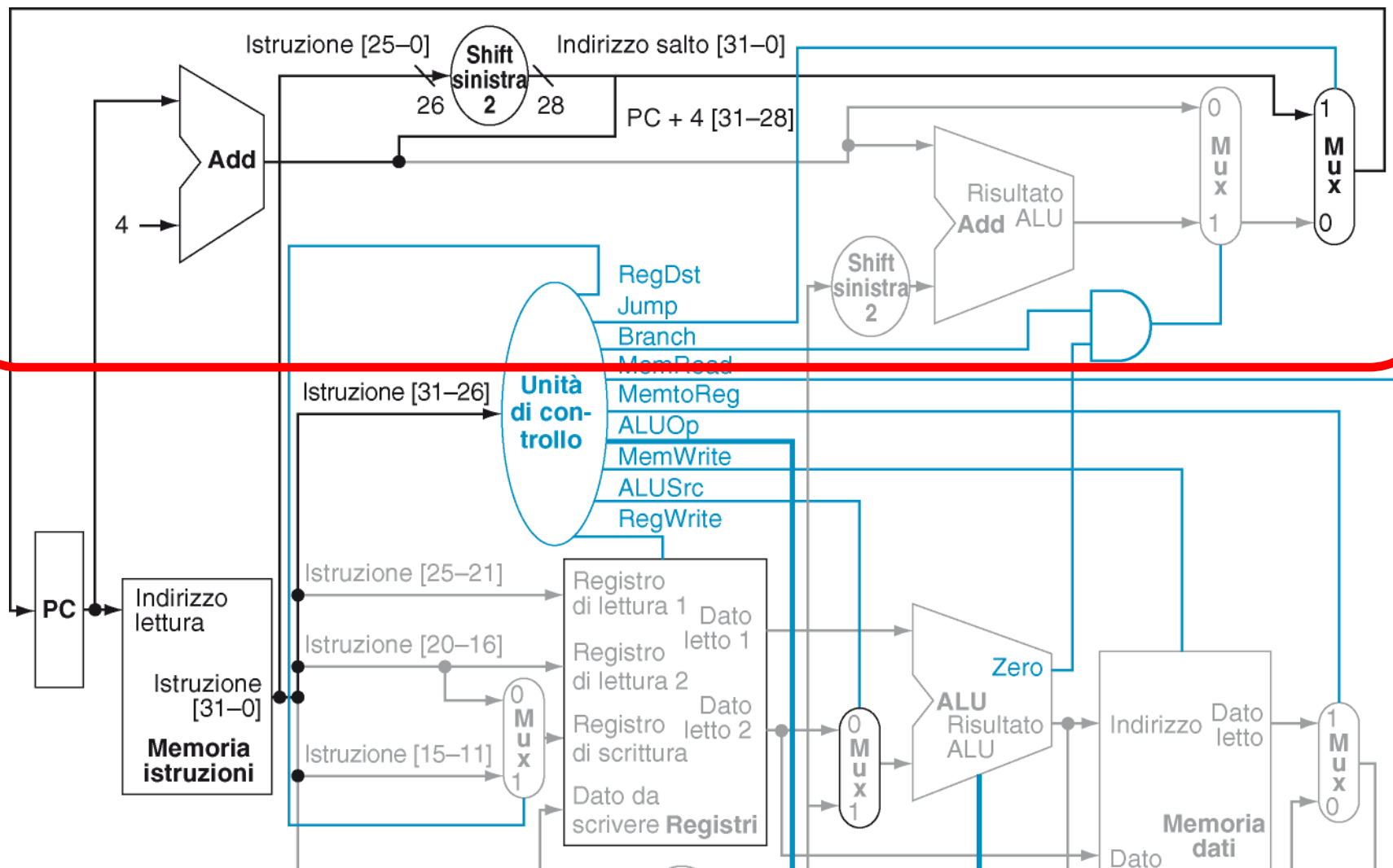

JAL (Jump and Link)

Come è codificata: di **tipo J** (come Jump)

Cosa fa: **PC** \leftarrow **SL2(indirizzo) OR (PC+4)[31..28]** come Jump
\$ra \leftarrow **PC+4**

Unità funzionali: **le stesse del Jump**

più **MUX** per selezionare il valore di PC+4 come valore di destinazione

più **MUX** per selezionare il numero del registro **\$ra** come destinazione

Flusso dei dati: **lo stesso del Jump**, inoltre



PC+4 \rightarrow **MUX** \rightarrow **Registri (dato da memorizzare)**


31 \rightarrow **MUX** \rightarrow **Registri(#registro destinazione)**

Segnali di controllo: Il segnale **Jump** deve essere asserito

la **CU** deve produrre un segnale **Link** per attivare i due nuovi MUX

  Tempo necessario: il WB deve avvenire dopo che sono finiti sia il Fetch (per leggere l'istruzione) sia il calcolo di PC+4 (che va memorizzato in \$ra) per cui possono presentarsi due casi



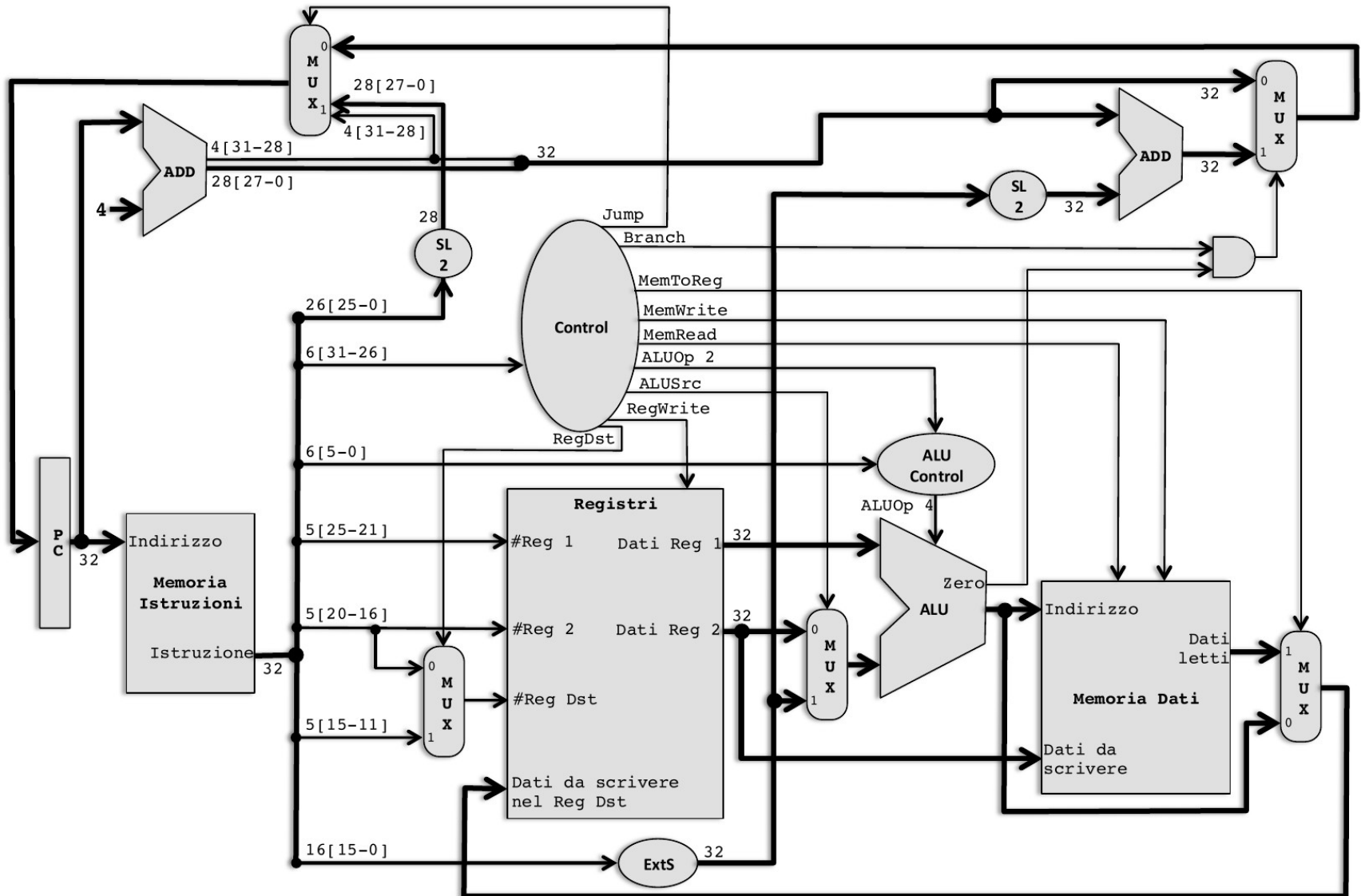

Istruzione addi/la

Assembly: **addi rt, rs, costante (add immediate) di tipo I**

Cosa fa: Somma la parte immediata al registro **rs** e mette il risultato in **rt**

Unità funzionali: **ALU** per la somma (presente)

MUX che seleziona la parte immediata come secondo arg (presente)

Estensione del segno della parte immediata (presente)

Flusso dei dati: Registri[rs] → ALU

Immediate → EstSegno → ALU

ALU → Registri[rt]

Si comporta come una **lw rt, costante(rs)** che memorizza l'indirizzo invece che il dato

ovvero come la istruzione **la rt, costante(rs)** (load address). La CU produce i segnali:

Istruzione	Reg Dst	ALU Src	Mem toReg	Reg Write	Mem Read	Mem Write	Branch	Jump	ALU Op1	ALU Op0
addi \$rd, \$rs, costante	0	1	0	1	X	0	0	0	0	0

Istruzione jr (Jump to Register)


L'istruzione **jr rs** è di formato **R**

Cosa fa: trasferisce nel **PC** il contenuto del registro **rs**

Unità funzionali: **MUX** per selezionare il PC dall'uscita del blocco registri

Flusso dei dati: **Registri[rs] → PC**

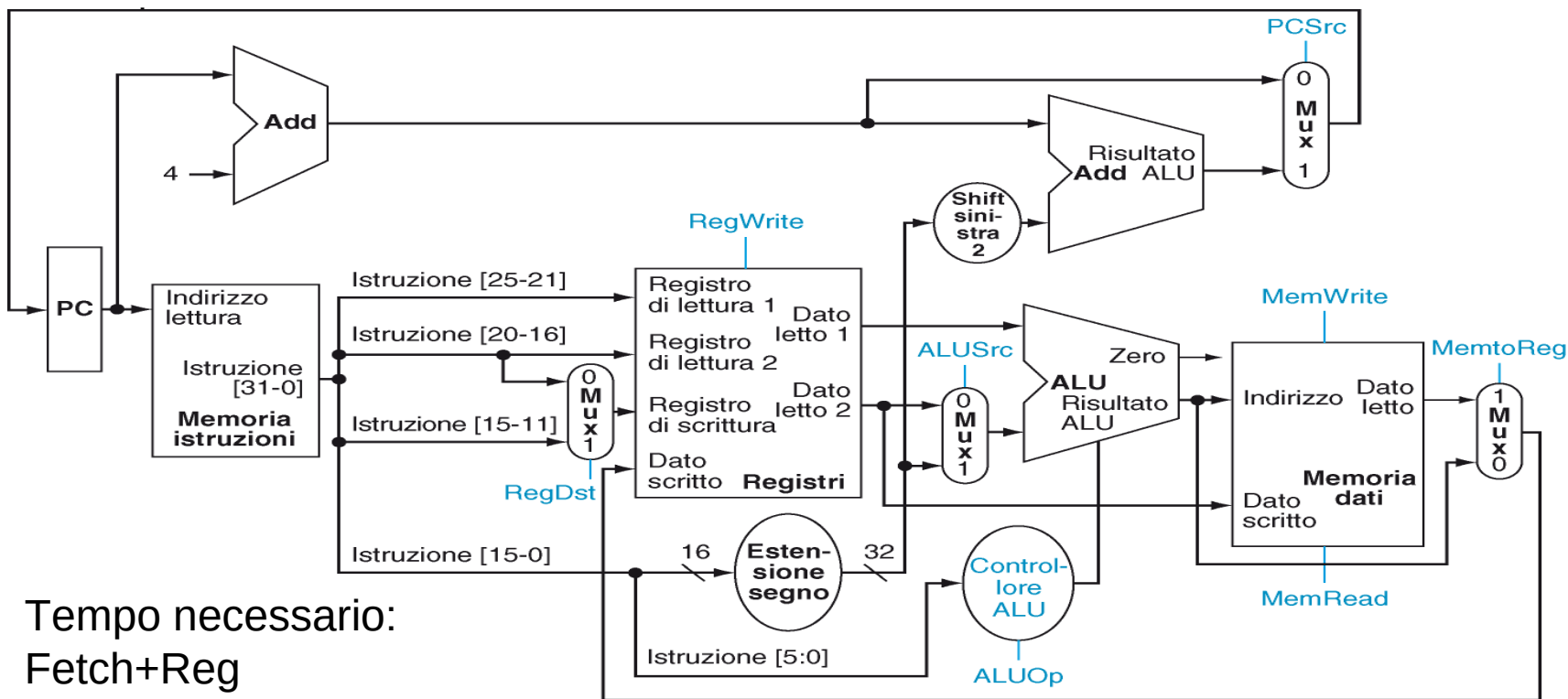Segnali di controllo: **Jr** che abilita il MUX per inserire in PC il valore del



Esercizio per casa

Aggiungere alla CPU l'istruzione **jrr rs** (Jump Relative to Register) di tipo R, che salta all'indirizzo (relativo al PC) contenuto nel registro **rs**.
Ovvero che esegue come prossima istruzione quella che si trova all'indirizzo **PC+4+Registri[rs]**

- a) Modificate lo schema per realizzare l'istruzione
- b) Indicate tutti i segnali di controllo che la CU deve generare
- c) Calcolate il tempo di esecuzione della istruzione assumendo che:
Accesso a memorie = 66ns, accesso ai registri = 33ns, ALU e sommatori = 100ns