

Sintesi di reti sequenziali

Prof. Daniele Gorla

Lo scopo della sintesi

Come nel caso combinatorio, il procedimento di sintesi ha lo scopo di creare un circuito digitale partendo da una specifica astratta.

	Combinatorio	Sequenziale
<i>Specifica formale</i>	TV	Automa
<i>Rappresentazione intermedia</i>	EB	Tabella degli stati futuri e funzioni di eccitazione EB
<i>Circuito finale</i>	Porte logiche + interconnessioni (acicliche)	Porte logiche + interconnessioni (anche cicliche) + FF

2

Il procedimento di sintesi tramite un esempio

Si progetti un automa che, presa in input una stringa di bit, dà in output 1 se e solo se il numero di “1” ricevuti fino a quel momento è un multiplo di 3.

Passo 1. Dalla specifica all'automa

Anzitutto, dalla specifica verbale bisogna definire l'automa e minimizzarlo.

Nel nostro esempio, un numero è multiplo di 3 se è del tipo $3 \cdot k$, dove k è un numero naturale (0, 3, 6, 9, 12, ...). L'automa richiesto deve quindi vedere se, detto n il numero di “1” ricevuti fino a quel momento, si ha:

$$n = 3 \cdot k \qquad n = 3 \cdot k + 1 \qquad n = 3 \cdot k + 2$$

e solo nel primo caso deve dare in output 1.


Associamo quindi la prima condizione allo stato q_0 , la seconda allo stato q_1 e la terza allo stato q_2 . Lo stato iniziale è q_0 .

C'è una transizione da q_i a $q_{(i+1) \bmod 3}$ ogni volta che arriva un “1”; con “0” resto nello stato corrente.

q_0 è l'unico stato ad emettere 1 (Moore).

3

Automa dell'esempio

 

O, equivalentemente (sarà utile tra un po’):

	0	1
q_0	$q_0 / 1$	$q_1 / 0$
q_1	$q_1 / 0$	$q_2 / 0$
q_2	$q_2 / 0$	$q_0 / 1$

Si vede banalmente che l'automa è già minimo (tutti gli stati sono distinguibili)

4

2. Codifica in binario dell'automa



Bisogna rappresentare i 3 insiemi Q , Σ e Δ in binario.

N.B.: un insieme con n elementi richiede $\lceil \log_2 n \rceil$ bit per essere rappresentato.

- ogni bit necessario per rappresentare lo stato è memorizzato in un FF (e quindi è associato all'uscita y di un FF);
- ogni bit necessario per rappresentare l'input è un ingresso del circuito (e quindi è associato ad una variabile di input x);
- ogni bit necessario per rappresentare l'output è una uscita del circuito (e quindi è associato ad una variabile di output z).

Nel nostro esempio, l'alfabeto di input e di output è già codificato in binario (è proprio l'insieme $\{0,1\}$).

Codifichiamo lo stato q_0 con la configurazione $y_1 y_0 = 00$ dei FF, q_1 con $y_1 y_0 = 01$ e q_2 con $y_1 y_0 = 10$ (la configurazione $y_1 y_0 = 11$ non è usata).


5

 3. Tabella degli stati futuri



Passiamo dall'automa a una tabella (chiamata *degli stati futuri*) in cui esprimiamo stato futuro (cioè, all'istante $t+1$) e output (all'istante t) in funzione dello stato corrente e dell'input (all'istante t).

Questo può esser fatto in maniera molto semplice partendo dalla rappresentazione tabellare dell'automa (ma anche dal disegno...)



6

4. Funzioni di eccitazione dei FF



Alla tabella degli stati futuri, aggiungiamo una colonna per ogni entrata di ogni FF necessario per realizzare il circuito (uno per ogni y_i).

Riempiamo ogni colonna usando le funzioni di eccitazione dei FF, in base allo stato corrente (y) e stato futuro (Y).

Il tipo dei FF può essere o specificato nel progetto o sennò si può scegliere quello che genera il circuito finale più semplice.

x	y_1	y_0	Y_1	Y_0	z	s_1	r_1	s_0	r_0	j_1	k_1	j_0	k_0	d_1	d_0	t_1	t_0
0	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	0	1	0	1	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	0	1	1	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	0	0	0	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Espressioni booleane minime



Da tale tabella bisogna ricavare le EB (minime) per gli ingressi dei FF e per le uscite del circuito

N.B.: per gli stati futuri (Y) non bisogna calcolare una EB visto che essi vengono calcolati dal FF in base allo stato corrente (memorizzato nel FF) e all'input (di cui andiamo a calcolare la EB).


In base alle EB minime per le entrate dei FF si sceglierà il modello di FF da usare per ogni bit da memorizzare (non è necessario che i FF siano tutti dello stesso tipo!), se tale modello non era specificato tra le specifiche del problema

$$z = \bar{x}y_1y_0 + xy_1$$

$s_1 = xy_0$	$j_1 = xy_0$	$d_1 = \bar{x}y_1 + xy_0$	$t_1 = x(y_1 + y_0)$
$r_1 = xy_1$	$k_1 = x$	$d_0 = \bar{x}y_0 + xy_1y_0$	$t_0 = xy_1$
$s_0 = xy_1y_0$	$j_0 = xy_1$	$\underbrace{\hspace{2cm}}_{8 \text{ porte}}$	$\underbrace{\hspace{2cm}}_{3 \text{ porte}}$
$r_0 = xy_0$	$k_0 = x$		
$\underbrace{\hspace{2cm}}_{4 \text{ porte}}$	$\underbrace{\hspace{2cm}}_{2 \text{ porte}}$		

8

6. Schema circuitale

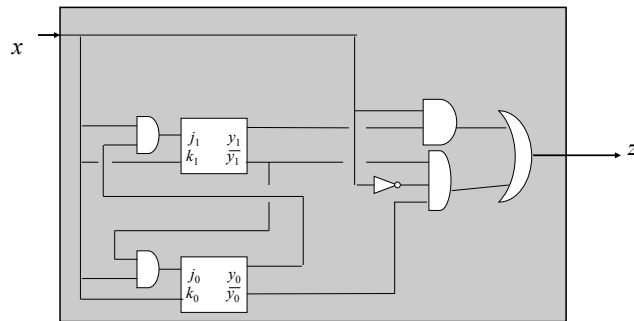

9

Codifica e ottimizzazioni



OSS.: Al passo 2 abbiamo dovuto codificare stati e alfabeti in binario; tale codifica ha un impatto sulla dimensione finale del circuito!!

Es.: Avevamo usato la codifica per gli stati $q_0 \rightarrow 00$, $q_1 \rightarrow 01$, $q_2 \rightarrow 10$.

Proviamo a vedere cosa succede con la codifica $q_0 \rightarrow 11$, $q_1 \rightarrow 01$, $q_2 \rightarrow 10$.

Per semplicità, ignoro l'output (che non è influenzato dalla codifica degli stati) e considero solo FF di tipo D:

$$d_1 = \overline{y_0} + \overline{x}y_1 + x\overline{y_1} = \overline{y_0} + (x \oplus y_1)$$

$$d_0 = \overline{x}y_0 + xy_1$$

6 porte
(contro le 8 della codifica precedente)

x	y ₁	y ₀	Y ₁	Y ₀	d ₁	d ₀
0	0	0	-	-	-	-
0	0	1	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0
0	1	1	1	1	1	1
1	0	0	-	-	-	-
1	0	1	1	0	1	0
1	1	0	1	1	1	1
1	1	1	0	1	0	1

10

Rete sequenziale ottima



Per ottenere una rete sequenziale ottima (nel senso che ha il minor numero di porte logiche possibile) bisogna:

1. utilizzare l'automa minimo;
2. considerare tutte le possibili codifiche binarie dell'insieme di stati e degli alfabeti di input e output;
3. per ogni possibile codifica del punto 2, considerare tutti i possibili tipi di FF.

Chiaramente, fare questo è pesantissimo già per automi piccolissimi:

Nel nostro esempio, ho 24 possibili codifiche degli stati e 4 tipi di FF: totale = 96 colonne per le entrate dei FF; avendo 2 FF, 2 con 2 ingressi e 2 con 1 ingresso, dovrei calcolare $96 \times 12 = 1152$ EB!!!

È impraticabile in casi reali!!


→ per i costi e i tempi di attraversamento odierni, non è quasi mai necessario avere il circuito migliore in assoluto

11

Un secondo esercizio (1)



 Realizzare la rete sequenziale relativa all'automa seguente con flip flop SR. Mostrare infine il diagramma temporale a fronte dell'input 1100101.




12

Un secondo esercizio (2)



 Passo 1: l'automa è già dato; bisogna solo vedere se è minimo ed eventualmente minimizzarlo.



OSS: T5 e T6 non sono raggiungibili

Automa minimo:

	0	1
S0 (T0)	S3/0	S2/0
S1 (T1)	S1/1	S0/1
S2 (T2+T3)	S1/0	S2/1
S3 (T4)	S3/1	S2/1

T1	X			
T2	X	X		
T3	X	X	O	
T4	X	X	X	X
T0		T1	T2	T3

13

Un secondo esercizio (3)



Codifichiamo gli stati nel modo seguente:

$S0 \rightarrow 00$, $S1 \rightarrow 01$, $S2 \rightarrow 10$, $S3 \rightarrow 11$

Con tale codifica, la tabella degli stati futuri è:

Considerando i valori dello stato agli istanti t e $t+1$, calcoliamo le EB da dare in input ai FF SR, usando la funzione di eccitazione di tali FF:

x	y1	y0	Y1	Y0	z	s1	r1	s0	r0
0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
0	0	1	0	1	1	0	-	-	0
0	1	0	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	1	1	1	-	0	-	0
1	0	0	1	0	0	1	0	0	-
1	0	1	0	0	1	0	-	0	1
1	1	0	1	0	1	-	0	0	-
1	1	1	1	0	1	-	0	0	1

14

Un secondo esercizio (4)



x	y1	y0	z	s1	r1	s0	r0
0	0	0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	0	-	-	0
0	1	0	0	0	1	1	0
0	1	1	1	-	0	-	0
1	0	0	0	1	0	0	-
1	0	1	1	0	-	0	1
1	1	0	1	-	0	0	-
1	1	1	1	-	0	0	1

Ricaviamo da tale tabella le EB minime per z, s1, r1, s0 ed r0:

$$z = y_0 + xy_1$$


$$s_1 = \bar{y}_1 \bar{y}_0$$

$$r_1 = \bar{x} y_1 \bar{y}_0$$

$$s_0 = \bar{x}$$

$$r_0 = x$$

Da queste EB, ricavo il circuito:

 


15

Un secondo esercizio (4)



	0	1
S0 (00)	S3/0	S2/0
S1 (01)	S1/1	S0/1
S2 (10)	S1/0	S2/1
S3 (11)	S3/1	S2/1

Diagramma temporale per l'input 1100101:

 

16